

# ハードウェアにおける設計表現

## ハードウェア設計記述言語VerilogHDL

### ～CPU:ハード&ソフト～

# 本日の課題

課題5～課題6まで終える

課題7－2: CPUとそのプログラム(7－4)を実装し、次回までに完成させる

# 課題5 mul.v (multest2.vを使用)

## 課題5: 乗算の実装

```
module mul(A,B,O,ck,start,fin);
input [7:0] A, B;
input ck,start;
output [16:0] O;
output fin;
reg [3:0] st;
reg [7:0] AIN, BIN;
reg [16:0] O;
reg fin;
always @(posedge ck) begin
    if( start == 1 ) begin
        st <= 0;
        fin <= 0;
        AIN <= A;
        BIN <= B;
        O <= 0;
    end else begin
        case (st)
            0: O <= (O<<1) + AIN * BIN[7];
            1: O <= (O<<1) + AIN * BIN[6];
            2: O <= (O<<1) + AIN * BIN[5];
            3: O <= (O<<1) + AIN * BIN[4];
            4: O <= (O<<1) + AIN * BIN[3];
            5: O <= (O<<1) + AIN * BIN[2];
            6: O <= (O<<1) + AIN * BIN[1];
            7: begin O <= (O<<1) + AIN * BIN[0]; fin<= 1; end
            8: fin <= 0;
        endcase
        st <= st + 1;
    end
end
endmodule
```

```
module mul(A,B,O,ck,start,fin);
input [7:0] A, B;
input ck,start;
output [16:0] O;
output fin;
reg [3:0] st;
reg [7:0] AIN, BIN;
reg [16:0] O, Y;
reg fin;
always @(posedge ck) begin
    if( start == 1 ) begin
        st <= 0;
        fin <= 0;
        AIN <= A;
        BIN <= B;
        Y <= 0;
    end else begin
        case (st)
            0: Y <= (Y<<1) + (BIN[7]==1 ? AIN : 0);
            1: Y <= (Y<<1) + (BIN[6]==1 ? AIN : 0);
            2: Y <= (Y<<1) + (BIN[5]==1 ? AIN : 0);
            3: Y <= (Y<<1) + (BIN[4]==1 ? AIN : 0);
            4: Y <= (Y<<1) + (BIN[3]==1 ? AIN : 0);
            5: Y <= (Y<<1) + (BIN[2]==1 ? AIN : 0);
            6: Y <= (Y<<1) + (BIN[1]==1 ? AIN : 0);
            7: begin O <= (Y<<1) + (BIN[0]==1 ? AIN : 0); fin<= 1; end
            8: fin <= 0;
        endcase
        st <= st + 1;
    end
end
endmodule
```

```
module mul(A,B,O,ck,start,fin);
input [7:0] A, B;
input ck,start;
output [16:0] O;
output fin;
reg [3:0] st;
reg [7:0] AIN, BIN;
reg [16:0] Y;
reg fin;
assign O = (fin == 1 ? Y : 'b 0);
always @(posedge ck) begin
    if( start == 1 ) begin
        st <= 0;
        fin <= 0;
        AIN <= A;
        BIN <= B;
        Y <= 0;
    end else begin
        case (st)
            0: Y <= (Y<<1) + (BIN[7]==1 ? AIN : 0);
            1: Y <= (Y<<1) + (BIN[6]==1 ? AIN : 0);
            2: Y <= (Y<<1) + (BIN[5]==1 ? AIN : 0);
            3: Y <= (Y<<1) + (BIN[4]==1 ? AIN : 0);
            4: Y <= (Y<<1) + (BIN[3]==1 ? AIN : 0);
            5: Y <= (Y<<1) + (BIN[2]==1 ? AIN : 0);
            6: Y <= (Y<<1) + (BIN[1]==1 ? AIN : 0);
            7: begin Y <= (Y<<1) + (BIN[0]==1 ? AIN : 0); fin<= 1; end
            8: fin <= 0;
        endcase
        st <= st + 1;
    end
end
endmodule
```

計算の途中で出力が  
遷移しないようにする

finのタイミングとOへの代入のタイミングがずれないように注意

# 課題5 mul.v (multest2.vを使用) 課題5：乗算の実装・・・しつこい続

```
module mul(A,B,O,ck,start,fin);
input [7:0] A, B;
input ck,start;
output [16:0] O;
output fin;
reg [2:0] st;
reg [7:0] AIN, BIN;
reg [16:0] Y;
reg fin;
assign O = (fin == 1 ? Y : 'b 0);
always @(posedge ck) begin
    if( start == 1 ) begin
        st <= 7;
        fin <= 0;
        AIN <= A;
        BIN <= B;
        Y <= 0;
    end else begin
        if( st==0) fin<= 1;
        else fin <= 0;
        Y <= (Y<<1) + (BIN[7]==1 ? AIN : 0);
        BIN <= BIN<<1;
        st <= st - 1;
    end
end
end
endmodule
```

# 課題5：蛇足：パラメータ化

## mul3.v

```
module mul(A,B,O,ck,start,fin);  
    parameter wA=16;  
    parameter wB=16;  
    parameter wS=4;  
  
    input [wA-1:0] A;  
    input [wB-1:0] B;  
    output [wA+wB:0] O;  
    reg [wS-1:0] st;  
  
    if( start == 1 ) begin  
        st <= {wA {1'b1}};
```

## multest3.v

```
`define wwA 8  
`define wwB 8  
`define wwS 3  
  
module multest;  
    reg [`wwA-1:0] A;  
    reg [`wwB-1:0] B;  
    reg [`wwS-1:0] st;  
    wire [`wwA+`wwB:0] O;  
    reg [`wwA+`wwB:0] OR;  
  
    defparam MUL.wA=`wwA;  
    defparam MUL.wB=`wwB;  
    defparam MUL.wS=`wwS;
```

multest2.v


# 課題5のテストベンチ

```
module multest;  
reg [7:0] A, B;  
reg [3:0] st;  
.....  
initial begin  
.....  
end
```




```
mul MUL(A, B, O, ck, start, fin)  
always @(negedge ck) begin  
    if (st == 0) start <= 1;  
    else start <= 0;  
    if (fin == 1) begin  
        OR <= O;  
        st <= 0;  
        {B,A} <= {B,A} + 1;  
        if (O != A*B) $finish;  
        if (A == 'h f && B == 'h f) begin  
            $display( "OK¥n" ); $finish;  
        end  
        end else st <= st+1;  
    end  
end
```

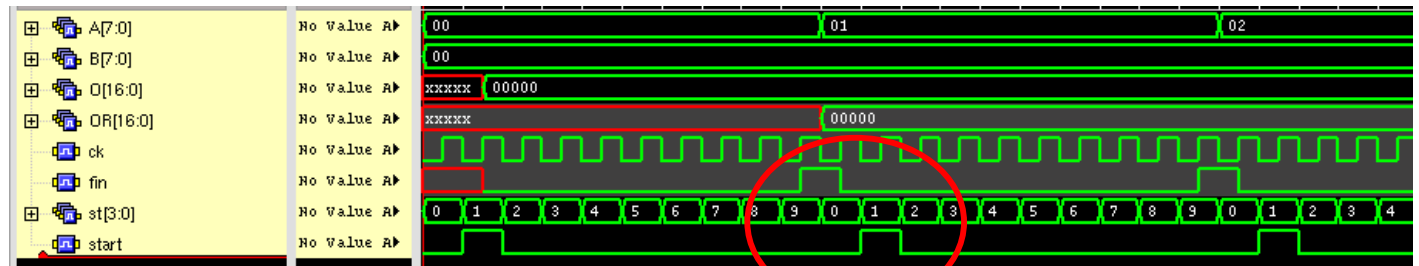stが0になるまで待って(stは4ビットなので乗算は16  
クロック以内に終わることを前提としている、そうでな  
いとテストベンチが誤動作)演算実施(=start→1)




finが出力されると即次の演  
算実施(=start→1)

# FIFOの動作

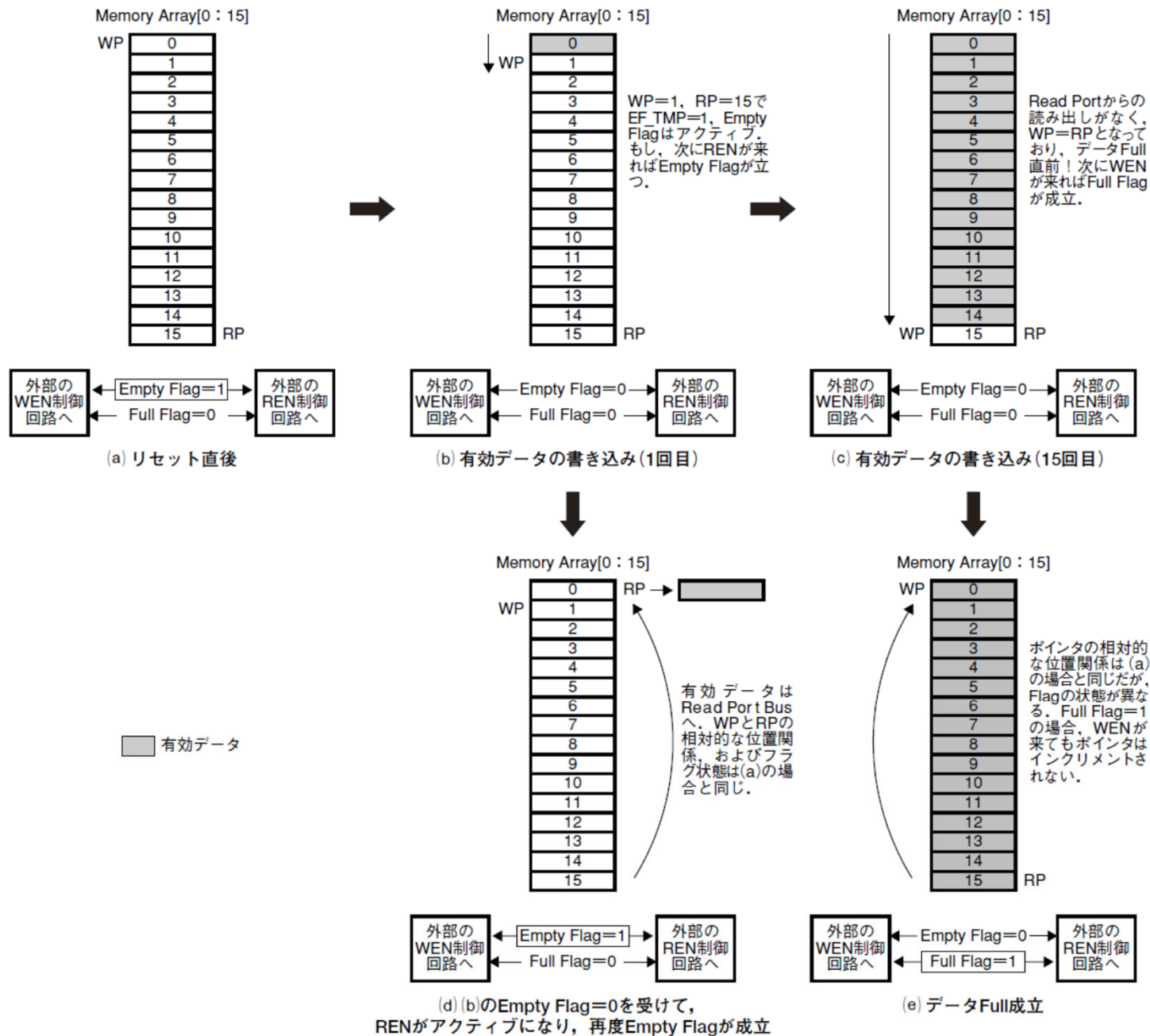


# 課題6 : FIFO

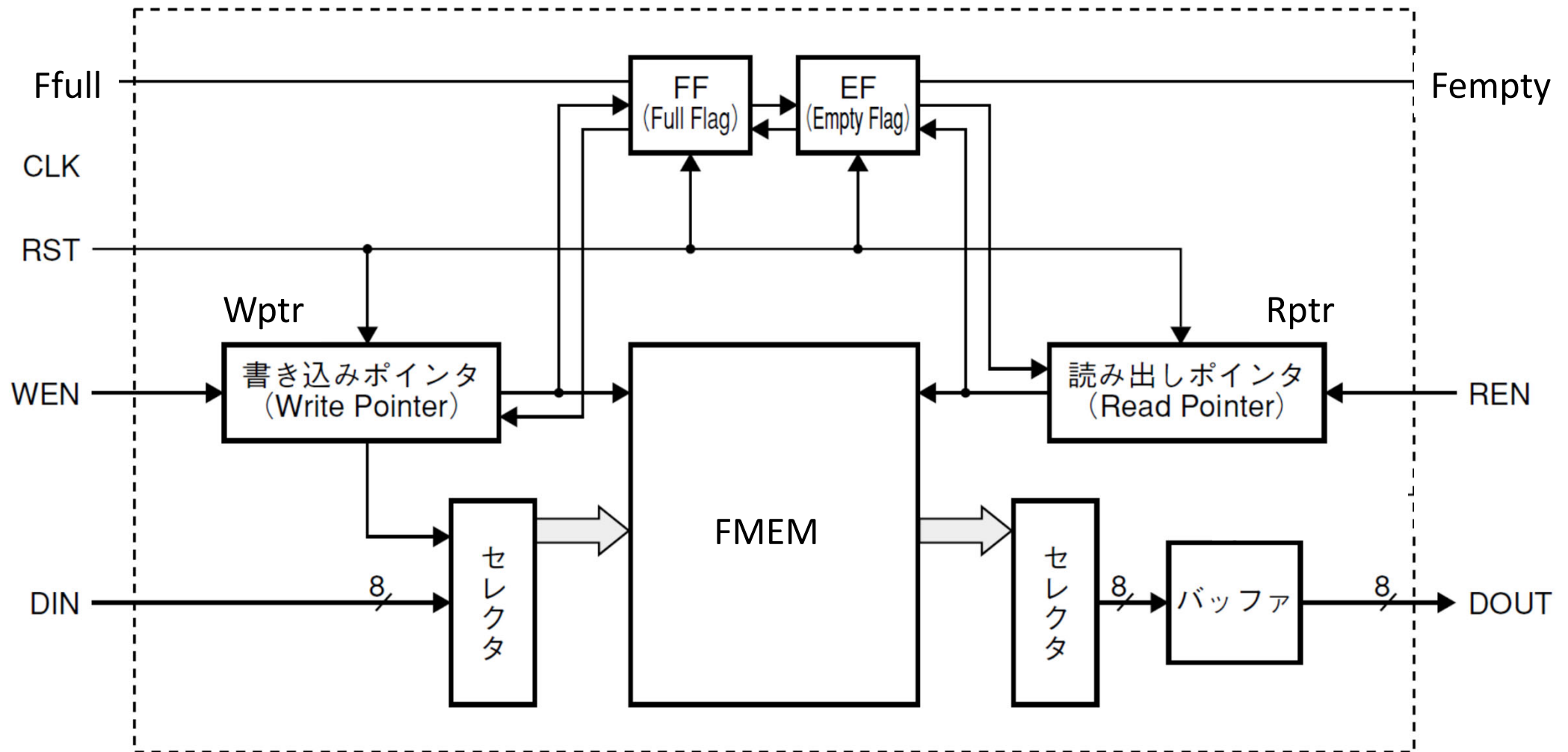




# FIFOの動作・・・1 (FIFO empty)

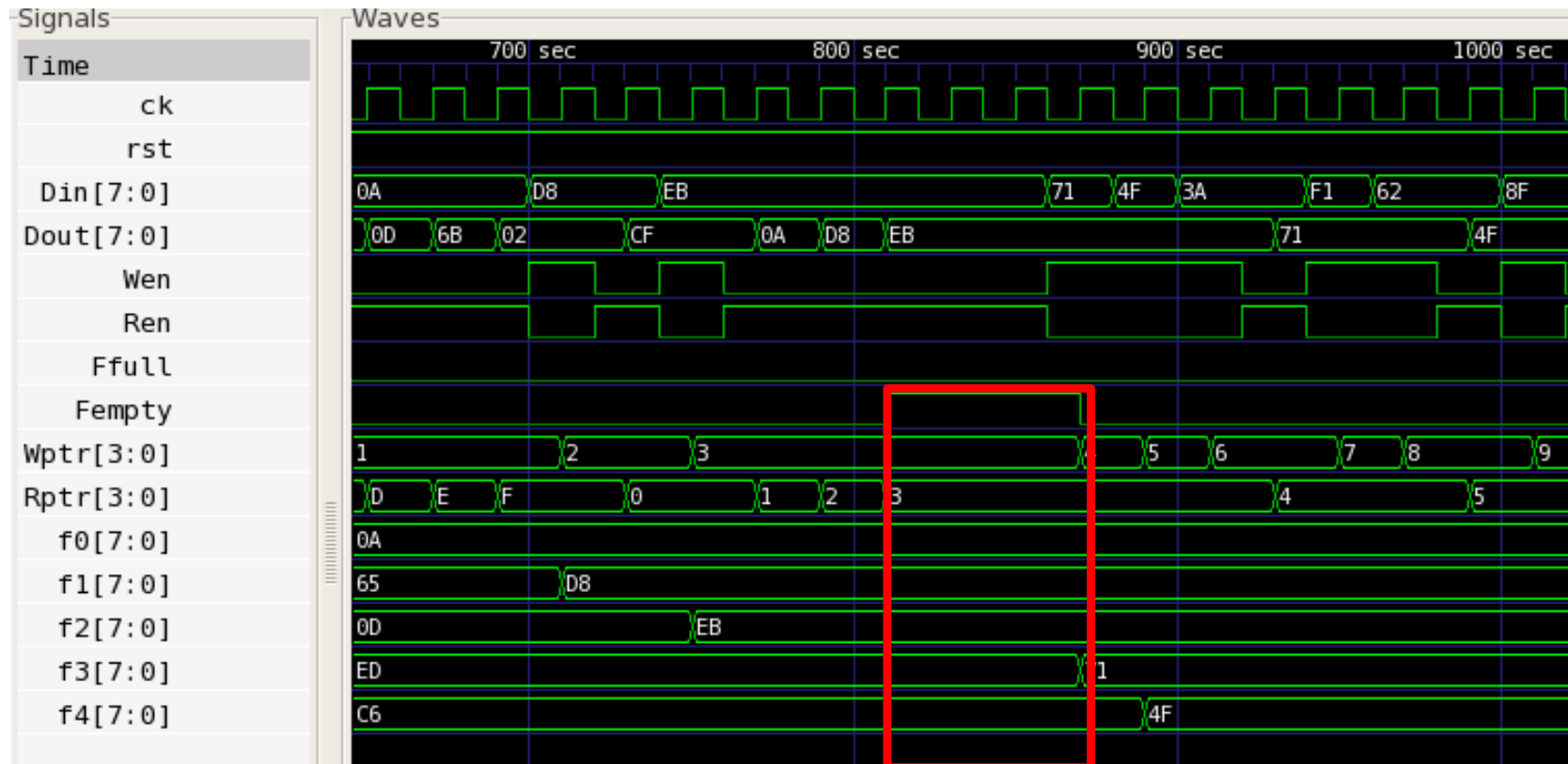

Ren = 1 の時に Wptr == Rptr (Fempty = 1) だと、FIFO が空っぽであるため読み出しは行われない

# FIFOの動作・・・1 (FIFO full)

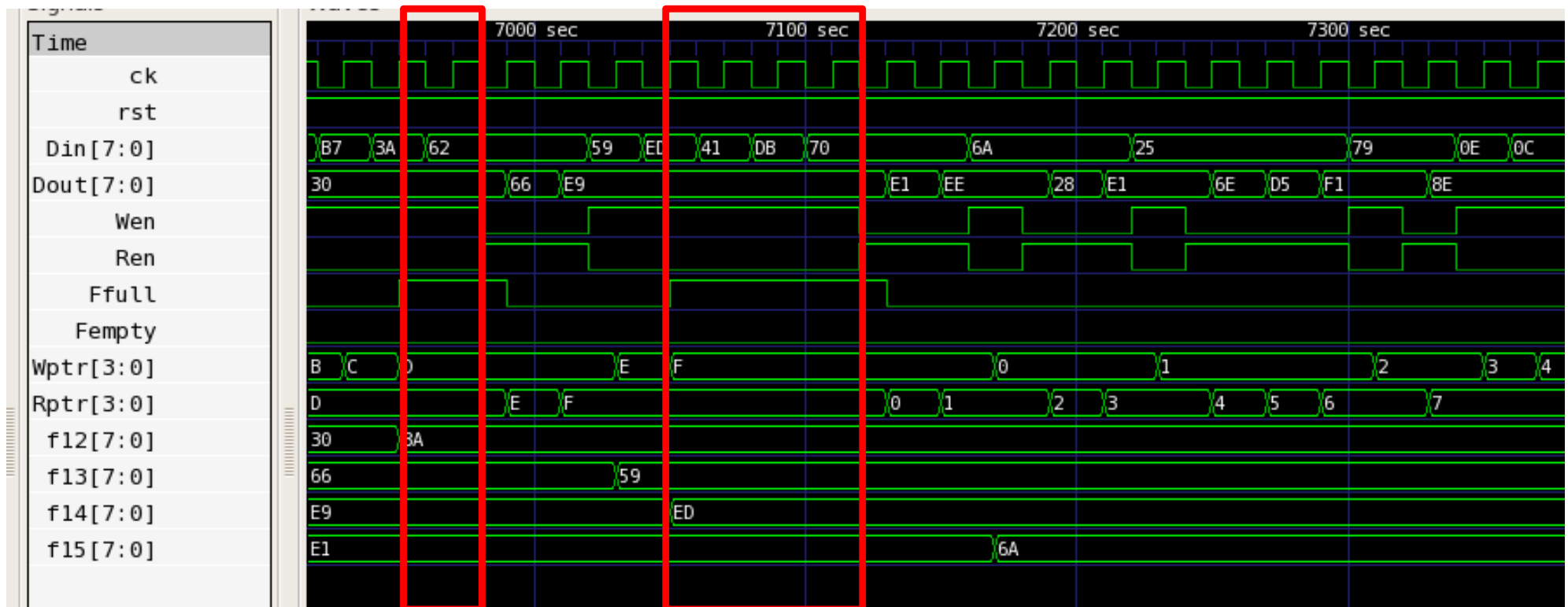

Wen = 1 の時に Wptr == Rptr (Ffull=1)だと、FIFOがいっぱいであるため書き込みは行われない

# fifo.v 課題6 fifo.vの完成(simfifo.vを使用)

```
module fifo ( Din, Dout, Wen, Ren, rst, ck, Fempty, Ffull );  
input [7:0] Din;  
output [7:0] Dout;  
input Wen, Ren, rst, ck;  
output Fempty, Ffull;
```

```
reg [7:0] FMEM[0:15];  
reg [3:0] Wptr, Rptr;  
reg Fempty, Ffull;  
reg [7:0] obuf;  
wire [3:0] NWptr, NRptr;  
assign Dout = obuf;  
assign NWptr = Wptr + 1;  
assign NRptr = Rptr + 1;
```

メモリの中身をシミュレーションで参照する仕組み


```
wire [7:0] f0, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, f13, f14, f15;  
assign f0 = FMEM[0];  
assign f1 = FMEM[1];  
assign f2 = FMEM[2];  
assign f3 = FMEM[3];  
assign f4 = FMEM[4];  
assign f5 = FMEM[5];  
assign f6 = FMEM[6];  
assign f7 = FMEM[7];  
assign f8 = FMEM[8];  
assign f9 = FMEM[9];  
assign f10 = FMEM[10];  
assign f11 = FMEM[11];  
assign f12 = FMEM[12];  
assign f13 = FMEM[13];  
assign f14 = FMEM[14];  
assign f15 = FMEM[15];
```

```
always @(posedge ck) begin  
  if( !rst ) begin  
    Wptr <= 0;  
    Rptr <= 0;  
    Fempty <= 1;  
    Ffull <= 0;  
  end else begin  
    if( Ren == 1 && Fempty != 1 ) begin  
      obuf <= FMEM[Rptr];  
      Rptr <= NRptr;  
      Ffull <= 0;  
      if( NRptr == Wptr ) Fempty <= 1;  
      else Fempty <= 0;  
    end  
    if( Wen == 1 && Ffull != 1 ) begin  
      FMEM[Wptr] <= Din;  
      Wptr <= Wptr + 1;  
      Fempty <= 0;  
      if( NWptr == Rptr ) Ffull <= 1;  
      else Ffull <= 0;  
    end  
  end  
end  
endmodule
```

# 課題7

- 簡単なマイクロプロセッサを作ってみよう
  - 命令16ビット
    - 加算、減算、右シフト、左シフト、論理和、論理積、論理反転、排他的論理和
    - ジャンプ、条件分岐(ゼロ)
    - ロード、ストアー、下位ビットセット
  - データ16ビット、ゼロフラグ
  - レジスタ: 16本、ただし0番レジスタは常に0、15番レジスタはプログラムカウンタ


命令語

 


# 課題7: 命令セット

命令	オペコード	オペランド1	オペランド2	オペランド3	命令の詳細
加算	0000	RC	RA	RB	$[RA] + [RB] \rightarrow [RC]$
減算	0001	RC	RA	RB	$[RA] - [RB] \rightarrow [RC]$
右シフト	0010	RC	RA	RB	$[RA] \gg [RB] \rightarrow [RC]$
左シフト	0011	RC	RA	RB	$[RA] \ll [RB] \rightarrow [RC]$
論理和	0100	RC	RA	RB	$[RA] \mid [RB] \rightarrow [RC]$
論理積	0101	RC	RA	RB	$[RA] \& [RB] \rightarrow [RC]$
論理反転	0110	RC	RA	RB	$\sim[RA] \rightarrow [RC]$
排他的論理和	0111	RC	RA	RB	$[RA] \wedge [RB] \rightarrow [RC]$
下位ビットセット	1100	RC	即値データ		$\{ '8b0, IMM \} \rightarrow [RC]$
ジャンプ	1000	RC	0000	RB	$[RB] \rightarrow [PC], [PC]+1 \rightarrow [RC]$
条件分岐(ゼロ)	1001	0000	0000	RB	$\text{If( flag ) } [RB] \rightarrow [PC]$
ロード	1011	RC	0000	RB	$\#[RB] \rightarrow [RC]$
ストア	1010	0000	RA	RB	$[RA] \rightarrow \#[RB]$

# 課題7: CPUの構造

 


# コンピュータアーキテクチャでは、、、

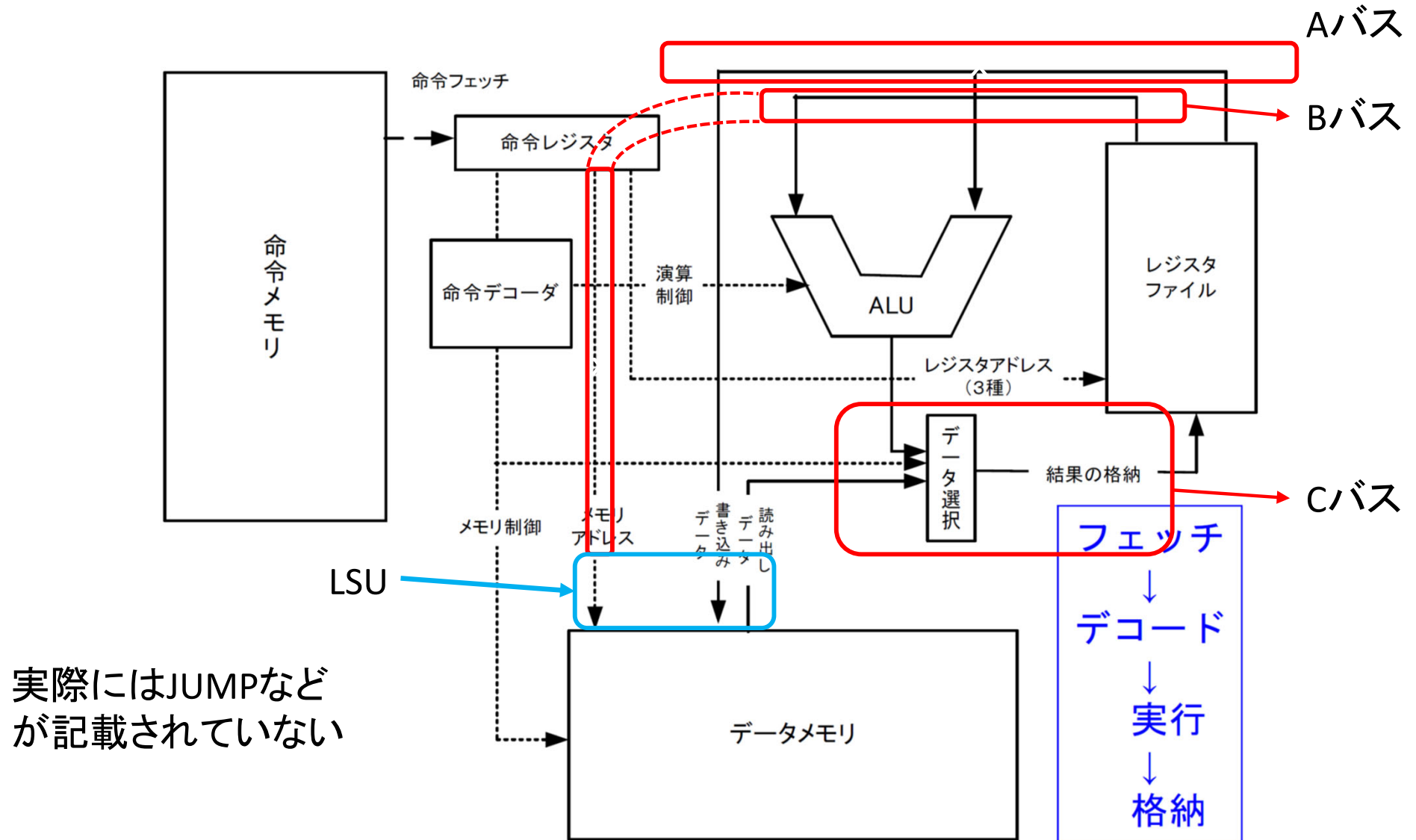
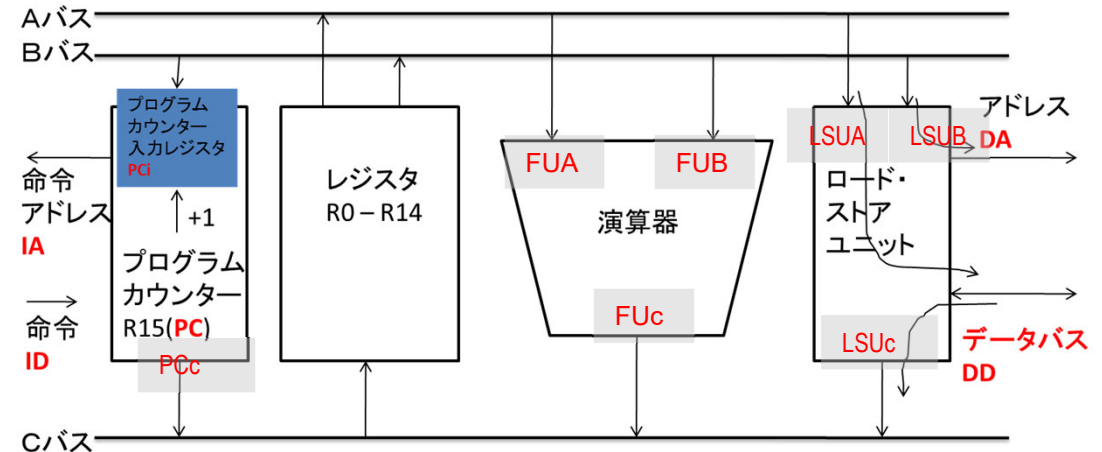
# 課題7: CPUの動作

- 1クロック目: 命令フェッチ
  - 命令アドレスの番地から命令を取り込む
- 2クロック目: 命令デコード、レジスタ読み出し
  - 命令のOP2, OP3のレジスタを読み出しBUSA, BUSBへ
  - オペコード0xxxの場合に演算器の入力レジスタA, BにBUSA, BUSBの内容を取り込む
  - オペコード101xの場合にロードストアユニットの入力レジスタA, BにBUSA, BUSBの内容を取り込む
  - オペコード1000の場合プログラムカウンタ入力レジスタPCiにBBUSの内容を取り込む
  - オペコード1001かつフラグレジスタが1の場合プログラムカウンタ入力レジスタPCiにBBUSの内容を取り込む
  - オペコードが100x以外の場合には、プログラムカウンタ入力レジスタPCiにPC + 1を取り込む
- 3クロック目: 演算実行
  - オペコード0xxxの場合に、xxxに応じた演算結果を演算器出力レジスタFUcに取り込む
  - オペコード101xの場合、LSUAをデータアドレスに、x=1のときRW=1とし、データバスの結果をLSUCに取り込む、x=0のとき、RW=0とし、データバスにLSUAを出力する
  - オペコード1000のときPC出力レジスタPCcにPC+1値を取り込む
- 4クロック目: 書き込み
  - オペコード0xxxの場合に、演算器出力レジスタ値FUcをCBUSに出力する
  - オペコード101xの場合、LSU出力レジスタ値LSUcをCBUSに出力する
  - オペコード1100の場合、即値データIMMをCBUSに出力する(ただし上位8ビットは0とする)
  - オペコード1000のときPC出力レジスタ値PCcをCBUSに出力する
  - CBUS値をOP1のレジスタに書き込む
  - PCにプログラムカウンタ入力レジスタ値を書き込む






# 課題7－1: CPUの動作の状態遷移 図を描いてみよう

状態遷移図からVerilogHDLのひな型ができるはず・・・

# 課題7－1: CPUの動作の状態遷移 図を描いてみよう

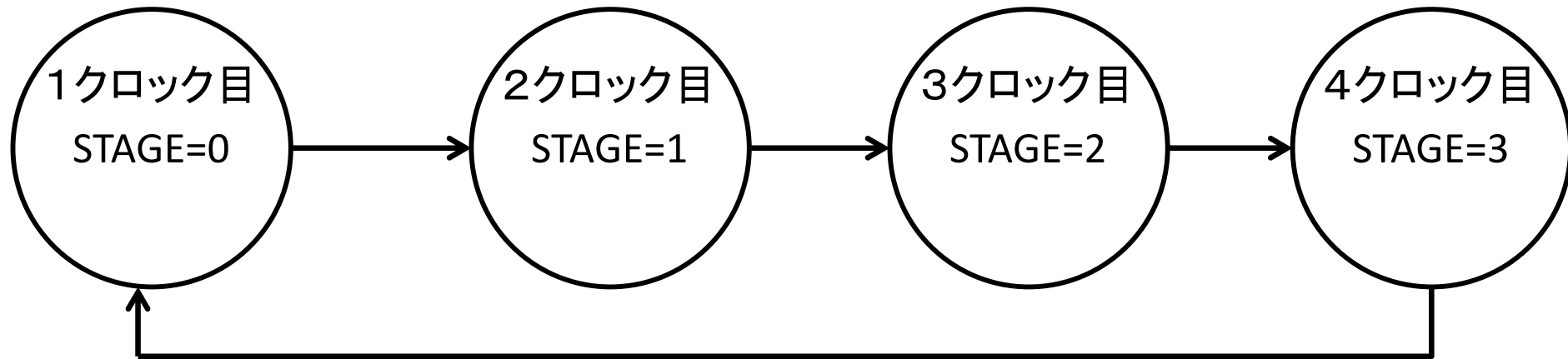

状態遷移図からVerilogHDLのひな型ができるはず・・・

```
always @(posedge CK) begin
  if( RST == 1 ) begin
  end else begin
    if( STAGE == 0 )begin
      STAGE <= 1;
    end else if( STAGE == 1 ) begin
    end
    STAGE <= 2;
  end else if( STAGE == 2 ) begin
    STAGE <= 3;
  end else if( STAGE == 3 ) begin
    STAGE <= 0;
  end
end
end
end
```

```

module CPU(CK,RST,IA,ID,DA,DD,RW);
  input CK,RST;
  input [15:0] ID;
  output RW;
  output [15:0] IA,DA;
  inout [15:0] DD;

  reg [1:0] STAGE;

```

```

always @(posedge CK) begin
  if( RST == 1 ) begin
    ←
  end else begin
    if( STAGE == 0 )begin
      ←
      STAGE <= 1;
    end else if( STAGE == 1 ) begin
      ←
    end
    STAGE <= 2;
  end else if( STAGE == 2 ) begin
    ←
    STAGE <= 3;
  end else if( STAGE == 3 ) begin
    ←
    STAGE <= 0;
  end
end
end
endmodule

```

# 継続代入

プログラムカウンタの出力はIA(命令アドレス)として外部に出力

オペコードは命令語(INST)の15-12ビット目

オペランド1は命令語の11-8ビット目

オペランド2は命令語の7-4ビット目

オペランド3は命令語の3-0ビット目

即値データは命令語の7-0ビット目

Aバスには常にOPR2で指示されるレジスタファイルの値を出力

Bバスには常にOPR3で指示されるレジスタファイルの値を出力

```
assign IA = PC;
```

```
assign OPCODE = INST[15:12];
```

```
assign OPR1 = INST[11:8];
```

```
assign OPR2 = INST[7:4];
```

```
assign OPR3 = INST[3:0];
```

```
assign IMM = INST[7:0];
```

```
assign ABUS = RF[OPR2];
```

```
assign BBUS = RF[OPR3];
```

通常レジスタ0は0を出力する

```
assign ABUS = (OPR2 == 0 ? 0 : RF[OPR2]);
```

```
assign BBUS = (OPR3 == 0 ? 0 : RF[OPR3]);
```

# LSU・バス周りの制御

3クロック目

オペコード101xの場合、

**x=1(Load)**のとき **RW=1**,とし、データバス(**DD**)の結果をLSUCに取り込む、  
**x=0(Store)**のとき、**RW=0**とし、データバス(**DD**)にLSUAを出力する

4クロック目

オペコード0xxxの場合に、演算器出力レジスタ値をCBUSに出力する

オペコード101xの場合、LSU出力レジスタ値**FUc**をCBUSに出力する

オペコード1100の場合、即値データ**IMM**をCBUSに出力する(ただし上位8ビットは0とする)

オペコード1000のときPC出力レジスタ値**PCc**をCBUSに出力する

```
assign DD =(RW==0? LSUA : 'b Z);
```

```
assign DA = LSUB;
```

```
assign CBUS = (OPCODE[3]==0 ? FUC : (OPCODE[3:1]=='b 101 ? LSUC :  
      (OPCODE=='b 1100 ? {8'b 0,IMM} : OPCODE=='b 1000 ? PCC : 'b z)));
```

# 手続き代入：リセット時動作

プログラムカウンターの初期化

状態変数(ステージ)の初期化

ロードストアユニット出力を読み込みモードとし外部メモリへの不必要な書き込みをなくす

PC  $\leq$  0;

STAGE  $\leq$  0;

RW  $\leq$  1;

# 手続き代入：1, 2 クロック目

## 1クロック目

命令アドレスの番地から命令(ID)を取り込む(INSTに)

```
INST <= ID;
```

## 2クロック目

オペコード0xxxの場合に演算器の入力レジスタA, Bに  
BUSA, BUSBの内容を取り込む

```
if( OP CODE[3] == 0 ) begin  
    FUA <= ABUS; FUB <= BBUS;  
end
```

オペコード101xの場合にロードストアユニットの入力レジ  
スタA, Bに BUSA, BUSBの内容を取り込む

```
if( OP CODE[2:1] == 'b01) begin  
    LSUA <= ABUS; LSUB <= BBUS;  
end
```

オペコード1000の場合プログラムカウンタ入力レジスタ  
PCiに BBUSの内容を取り込む

オペコード1001かつフラグレジスタが1の場合プログラム  
カウンタ入力レジスタPCiに BBUSの内容を取り込む  
オペコードが100x以外の場合には、プログラムカウンタ  
入力レジスタPCiに PC + 1を取り込む

```
if( (OP CODE[3:0] == 'b 1000) ||  
    (OP CODE[3:0] == 'b 1001 && FLAG == 1 ) )  
    PCI <= BBUS;  
else  
    PCI <= PC + 1;
```

# 手続き代入：3・4クロック目

## 3クロック目

オペコード0xxxの場合に、xxxに応じた演算結果を演算器出力レジスタFUCに取り込む

```
if( OP CODE[3] == 0 ) begin
  case (OP CODE[2:0])
    'b 0000 : FUC <= FUA + FUB;
    'b 0001 : FUC <= FUA - FUB;
```

```
  endcase
end
```

## オペコード101xの場合

**x=1**のとき **RW=1**,とし、**データバス**の結果をLSUCに取り込む

**x=0**のとき、**RW=0**とし、**データバス**にLSUAを出力する

オペコード1000のときPC出力レジスタPCCに**PC+1**値を取り込む

```
if( OP CODE[3:1] == 'b 101 ) begin
  if( OP CODE[0] == 0 ) begin
    RW <= 0;
  end else begin
    RW <= 1; LSUC <= DD;
  end
end
end
```

## 4クロック目

CBUS値をOP1のレジスタに書き込む

**PC**に**プログラムカウンタ**入力レジスタ値を書き込む

```
if( OP CODE[3:0] == 'b 1000 )
  PCC <= PC+1;
```

```
RF[OPR1] <= CBUS;
PC <= PCC;
```



# そのほか。。分岐・フラグ(Zero)

## 2クロック目

- オペコード1000の場合プログラムカウンタ入力レジスタPCiに BBUSの内容を取り込む
- オペコード1001かつフラグレジスタが1の場合プログラムカウンタ入力レジスタPCiに BBUSの内容を取り込む
- オペコードが100x以外の場合には、プログラムカウンタ入力レジスタPCiに PC + 1を取り込む

```
if( (OPCODE[3:0] == 'b 1000) ||  
    (OPCODE[3:0] == 'b 1001 && FLAG == 1 ) )  
    PCI <= BBUS;  
else PCI <= PCn;
```

## 4クロック目

- FLAGの生成: 演算命令のとき、CBUSのデータが0であればFLAGを1にし、そうではない場合にはFLAGを0にする

```
if( OPCODE[3] == 0 ) begin  
    if( CBUS == 0 ) FLAG <= 1;  
    else FLAG <= 0;  
end
```

# 演習7－2: CPUの完成

```
module simcpu;
reg CK, RST;
wire RW;
wire [15:0] IA, DA, DD;
reg [15:0] ID, DDi;
reg [15:0] IMEM [0:127], DMEM[0:127];
CPU c(CK,RST,IA,ID,DA,DD,RW);
assign DD = ( RW == 1 ? DDi : 'b Z);
initial begin
    $dumpfile("cpu.vcd");
    $dumpvars;
    CK = 0;
    RST = 0;
    #5    RST = 1;
    #100  RST = 0;
    #10000 $finish;
end
always @(negedge CK) begin
    ID = IMEM[IA];
end
```

cpu.vを完成させ simcpu.vで動作を確認  
正常動作が確認できたらcpu.vを提出

```
always @(negedge CK) begin
    if( RW==1 )DDi = DMEM[DA]; else DMEM[DA]=DD;
end
initial begin
    IMEM[0]='b 1100_0000_0000_0000; // IMM R0, [0]
    IMEM[1]='b 1100_0001_0000_0001; // IMM R1, [1]
    IMEM[2]='b 1100_0010_0000_0010; // IMM R2, [2]
    IMEM[3]='b 1100_0011_0000_0011; // IMM R3, [3]
    IMEM[4]='b 1100_0100_0000_0100; // IMM R4, [4]
    IMEM[5]='b 0000_0101_0001_0011; // ADD R5, R1, R3
    IMEM[6]='b 1010_0000_0101_0000; // ST R5, R0
end
always #10 CK = ~CK;
endmodule
```

# 演習7－3：CPUで計算させる

- 1～10までの整数を足し算し結果をデータメモリの0番地に出力するプログラム
  - R1:アキュムレータ
  - R2:加算する数(初期値1)
  - R3:加数(1)
  - R4:ループ回数(9)
  - R5:ジャンプアドレス(**12**)
  - R6:ジャンプアドレス(7)
  - R7:出力メモリアドレス(0)

# 演習7－3：CPUで計算させる

- 1～10までの整数を足し算し結果をデータメモリの0番地に出力するプログラム

- R1: アキュムレータ
- R2: 加算する数(初期値1)
- R3: 加数(1)
- R4: ループ回数(9)
- R5: ジャンプアドレス(12)
- R6: ジャンプアドレス(7)
- R7: 出力メモリアドレス(0)

```
IMEM[0]='b 1100_0001_0000_0000; // IMM R1, [0]
IMEM[1]='b 1100_0010_0000_0001; // IMM R2, [1]
IMEM[2]='b 1100_0011_0000_0001; // IMM R3, [1]
IMEM[3]='b 1100_0100_0000_1001; // IMM R4, [9]
IMEM[4]='b 1100_0101_0000_1100; // IMM R5, [12]
IMEM[5]='b 1100_0110_0000_0111; // IMM R6, [7]
IMEM[6]='b 1100_0111_0000_0000; // IMM R7, [0]
IMEM[7]='b 0000_0001_0001_0010; // ADD R1, R1, R2
IMEM[8]='b 0000_0010_0010_0011; // ADD R2, R2, R3
IMEM[9]='b 0001_0100_0100_0011; // SUB R0, R4, R3
IMEM[10]='b 1001_0000_0000_0101; // BR f=0, R5
IMEM[11]='b 1000_0000_0000_0110; // JMP R0, R6
IMEM[12]='b 1010_0000_0001_0111; // ST R1, R7
```

演習7-2のcpu.vを用い

simcpu.vのIMEM[]=部分(CPUに動作させるプログラム)を変更して1～10までの整数を足し算実行をシミュレーションにより確認(提出不要)

# 演習7－4：CPUで乗算の実行

- データメモリ0番地のデータと1番地のデータを掛け算して2番地に格納

演習7-2のcpu.vを用い

simcpu.vのIMEM[]=部分(CPUに動作させるプログラム)を変更して課題の乗算をシミュレーションで確認し、  
cpu.vおよびIMEM[]=, DMEM[]=部分を切り出してファイルとし、それを提出

# 演習7－5：発展課題： CPUのパイプライン化

- パイプライン化について検討する